


PRENOM:

DATE:

EVALUATION N°1

1) *Observe le circuit qui est monté sur ta table.*

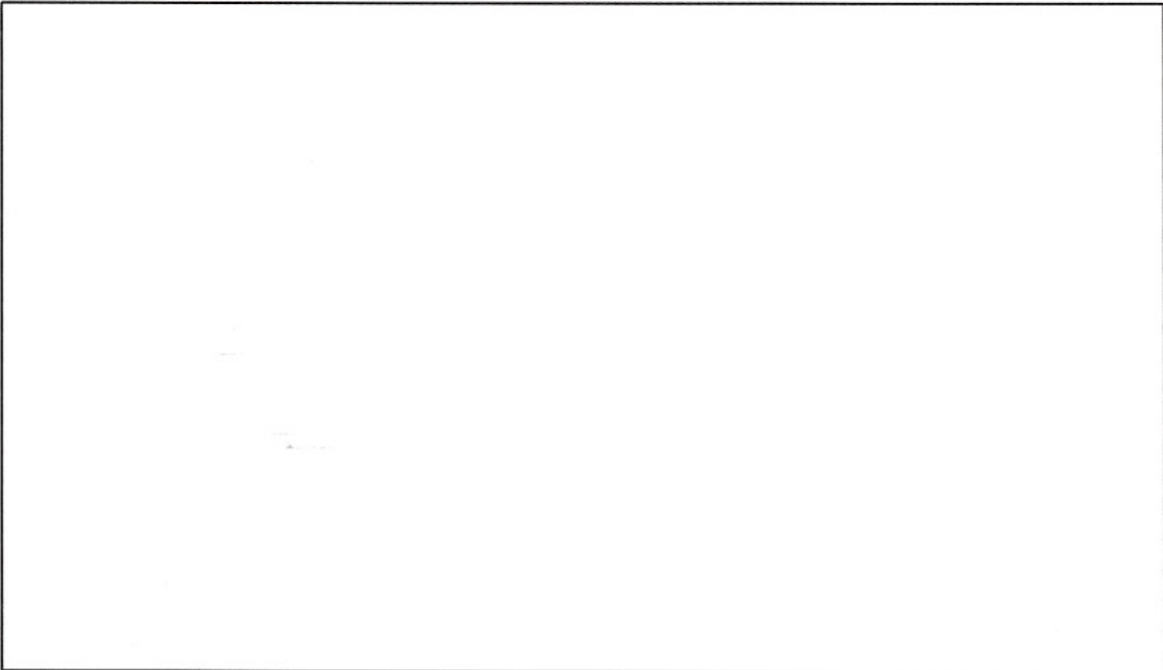2) *Schématise ce circuit dans l'encadré ci-dessous et annote ton schéma.*



3) *Complète les phrases suivantes:*

- Pour qu'une _____ brille, il faut au moins que son _____ et son _____ soient en contact avec les bornes d'une _____ .
- Pour faire briller une _____ loin de la pile, il faut au moins deux _____ .
- On réalise alors ce qu'on appelle un _____ électrique.

4) *Entoure le bon mot dans les phrases suivantes:*

- Si un fil est débranchés dans le circuit, on dit qu'il est: -ouvert
-fermé

et l'ampoule: - est allumée.
- est éteinte.