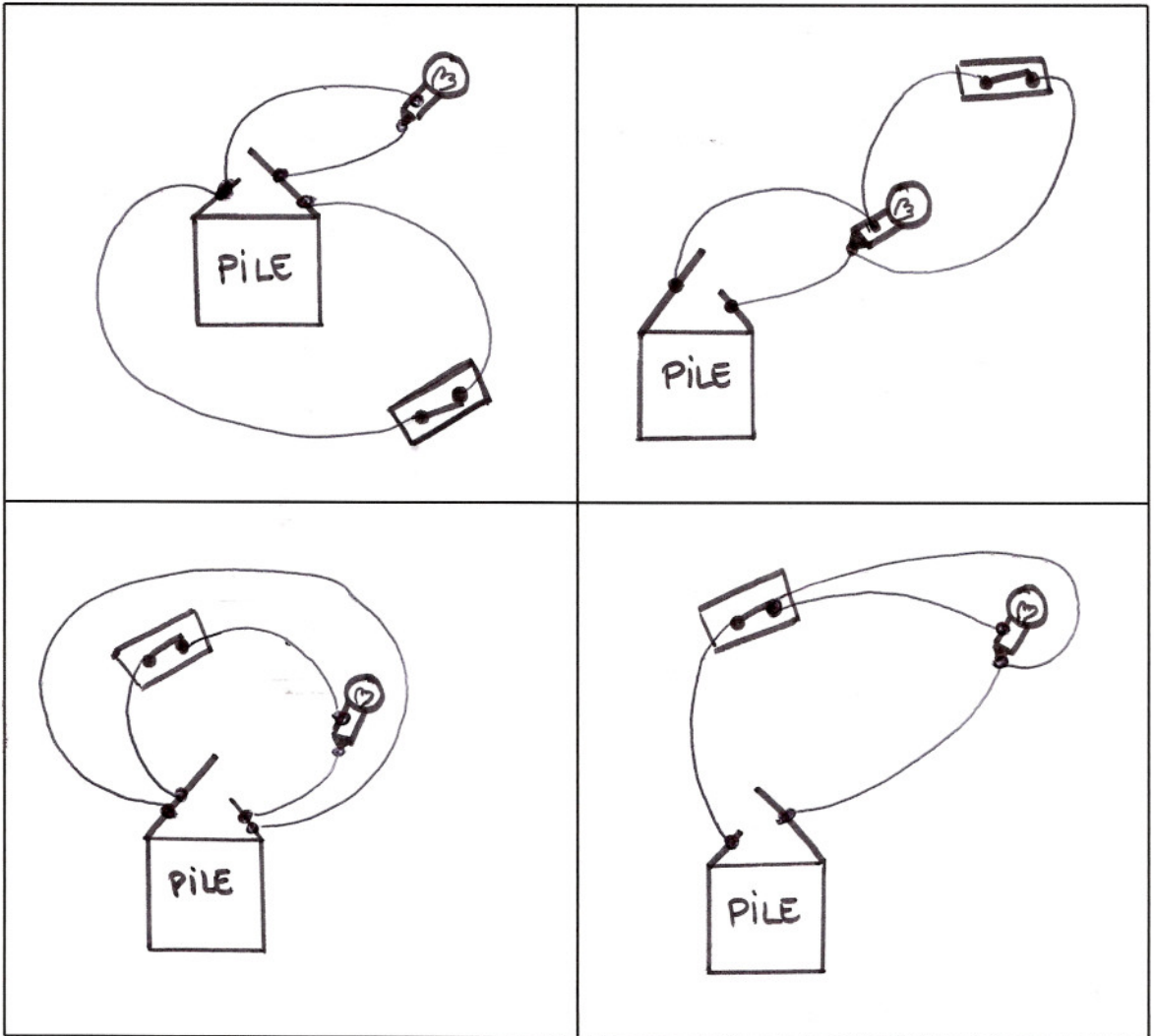


2) *Observe les schémas des circuits suivants.*

*Repasse en rouge ce qui est dangereux et qui empêche la lampe de briller.*



3) *Comment appelle t'on les problèmes que tu as rencontré dans ces schémas et qui sont dangereux?*